

TP n°6 – Oscillateur quasi-sinusoïdal

Production, acquisition et traitement d'un signal électrique.

Oscillateur quasi-sinusoïdal réalisé en bouclant un filtre passe-bande du deuxième ordre avec un amplificateur.

Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés.

Objectifs détaillés de la séance :


- Réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal à pont de Wien sur plaque Labdec
- Mettre en évidence les conditions d'oscillation
- Observer la naissance des oscillations
- Mettre en évidence l'anharmonicité du signal généré en analysant son spectre
- Observer l'effet du gain de la chaîne directe sur cette anharmonicité
- Etudier le dipôle à « résistance négative », le montage étant déjà installé

Dans les montages à AO, on n'oubliera jamais :

- *d'alimenter l'AO avec une alimentation stabilisée +15/-15 avant de réaliser le reste du montage*
- *ne pas inverser le +15 et le -15, sinon le composant grille (avec éjection de matière parfois...)*
- *de relier la masse du circuit à la borne « 0 » de l'alimentation stabilisée*

1. Etude de l'oscillateur à pont de Wien

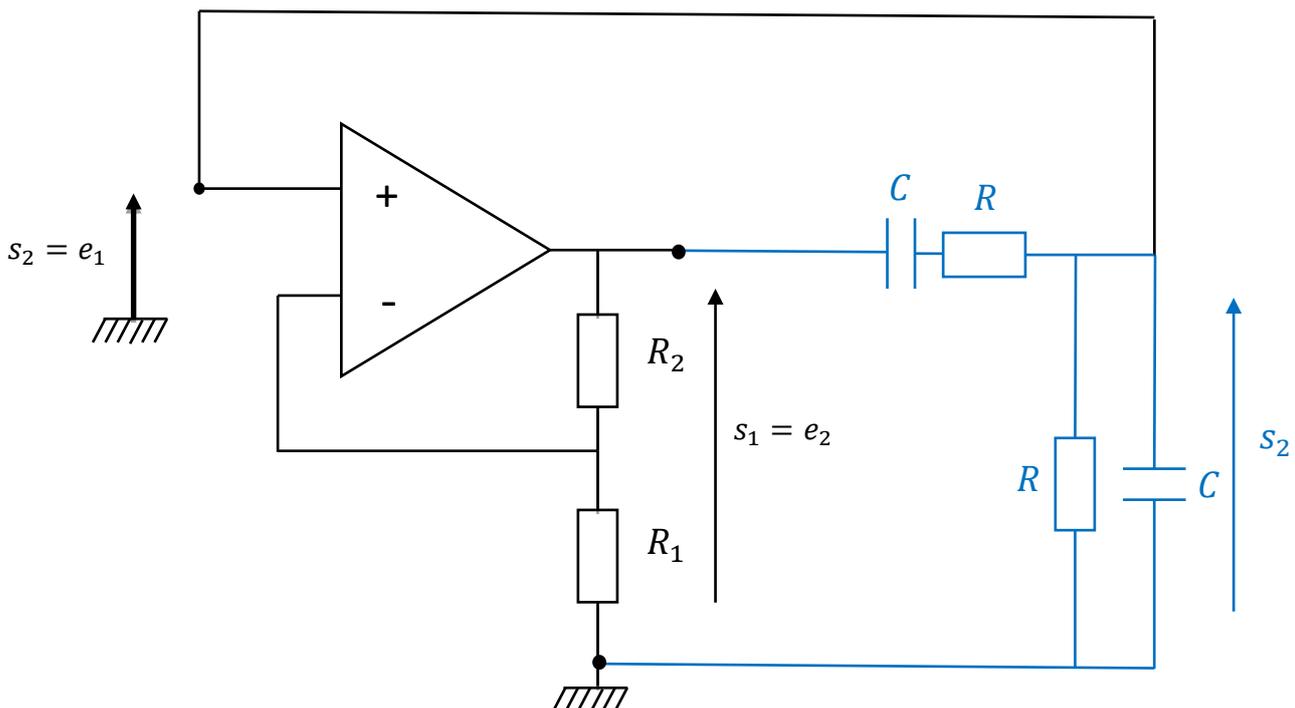1.1. Réalisation du montage sur plaque Labdec



Quelques conseils :

- On peut regarder sous la plaque pour visualiser les connexions prédéfinies
 - Il est possible que de petits fils soient cassés à l'intérieur de leur gaine en caoutchouc. On peut utiliser un ohmmètre pour vérifier systématiquement que les fils qu'on utilise sont bien conducteurs
 - Il faut être particulièrement précautionneux dans ses manipulations pour éviter de déplacer un petit fil et ainsi rompre une connexion sur la plaque
 - On s'arrangera notamment pour que les gros fils extérieurs ne reposent pas sur la plaque
- En suivant précisément le dessin du montage, le réaliser expérimentalement en utilisant une plaque Labdec.

1.2. Conditions d'oscillations

- Déterminer le gain minimal G_{min} à donner à l'amplificateur non-inverseur pour observer $s_1(t)$ osciller.
 - Les oscillations vous semblent-elles sinusoïdales ? Quelle est leur fréquence ?
 - Qu'arrive-t-il à ces oscillations quand on continue d'augmenter le gain ?
 - Cela correspond-il aux éléments théoriques présentés avant le TP ?
- Tracer le spectre des oscillations de $s_1(t)$ pour différentes valeurs du gain de l'amplificateur non-inverseur. Cela permet-il d'affiner les observations faites ci-dessus ?
- Vérifier que les oscillations de $s_2(t)$ sont « plus sinusoïdales » que celles de $s_1(t)$.
 - Quelle est la raison de cette plus faible anharmonicité ?

1.3. Observation du démarrage des oscillations


- Régler l'amplificateur non-inverseur de façon à rendre le gain très légèrement inférieur au seuil G_{min}
- Régler l'oscilloscope en mode « Single » de manière à observer le régime transitoire

En augmentant très légèrement le gain, les oscillations démarrent.

- Recommencer l'opération en optimisant le réglage de la base de temps de l'oscilloscope afin de visualiser au mieux la naissance exponentielle des oscillations

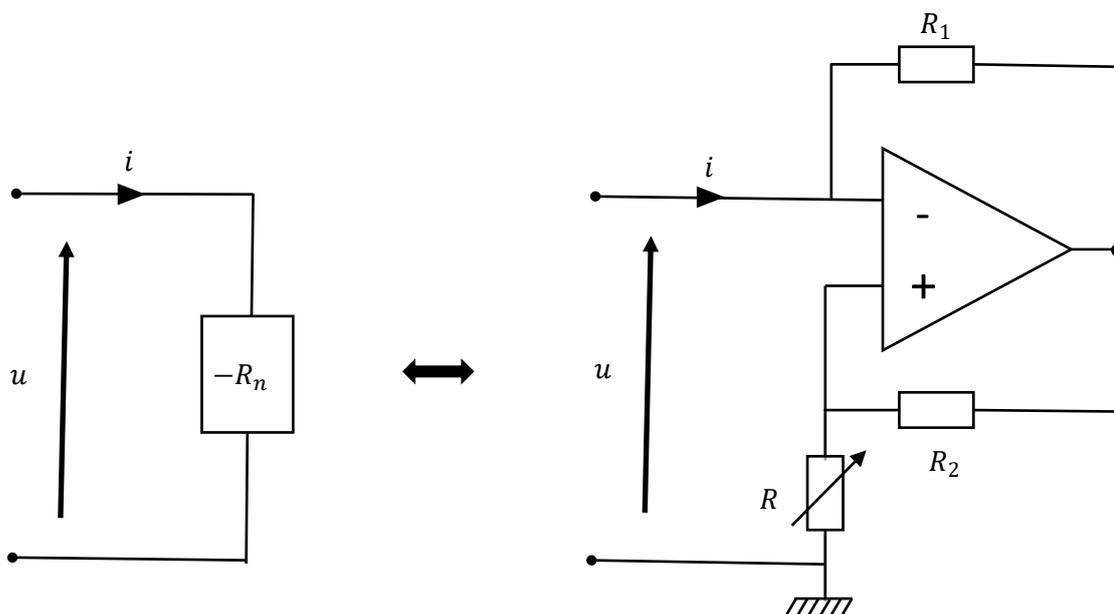2. Etude du dipôle à « résistance négative »

L'objectif est ici d'étudier un dipôle à résistance négative (déjà construit par Jocelyne). Il constituera la chaîne directe d'un oscillateur quasi-sinusoïdal, qui sera étudié lors du prochain TP.



2.1. Éléments théoriques

On considère le dipôle ci-dessus, avec $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$.

Dans le cas où l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire, le dipôle se comporte comme une résistance négative de valeur $(-R_n)$ avec $R_n = \frac{R_1}{R_2} R$. L'étude théorique de ce dipôle est fournie en Annexe.

On souhaite tracer sur LatisPro la caractéristique $u = f(i)$ de ce dipôle. On souhaite observer la zone de fonctionnement linéaire mais aussi les zones de fonctionnement en régime saturé. On prendra $R = 1 \text{ k}\Omega$.

2.2. Tracé expérimental de la caractéristique intensité-tension

Le dipôle à résistance négative a déjà été réalisé sur la paillasse.

Pour compléter le montage et tracer la caractéristique $u = f(i)$, on suivra les indications suivantes :

- attention aux problèmes de masse. On notera que le dipôle à résistance négative n'est pas réversible et que sa borne du bas (sur le dessin) est connectée à la masse de l'alimentation +15/-15, donc à la masse du circuit. Si besoin, utiliser les entrées différentielles de LatisPro
 - on suppose que le courant sortant i_s de l'AO n'est pas nul. Cela signifie qu'un courant égal à i_s sort du circuit par la masse dessinée en bas du dessin (et retourne à l'alimentation +15/-15 par sa borne « 0 »)
 - on branchera aux bornes du dipôle un GBF délivrant un signal sinusoïdal d'amplitude suffisante, associé en série avec une résistance auxiliaire $R_{aux} = R$
 - l'amplitude de la tension du GBF doit être assez grande pour pouvoir observer la caractéristique en régime linéaire et en régime saturé
- L'allure de la courbe obtenue est-elle conforme à celle attendue (cf. corrigé Mines-Ponts en Annexe) ?
- Mesurer la valeur de R_n . Est-elle conforme à la valeur attendue (ne pas réaliser de calculs d'incertitude) ?
- Retracer la courbe en retirant R_{aux} et l'imprimer. La pente de la zone linéaire est-elle conforme à votre attente ? Si le temps le permet, essayer de comprendre l'allure problématique de la courbe, en vous aidant du corrigé MPonts.